

Nom : prénom : classe :

1) **Dessiner** le symbole normalisé de

- a) La pile
- b) La lampe
- c) L'interrupteur
- d) Le moteur

2) **Dessiner** le schéma normalisé d'un circuit avec une pile, deux lampes et un moteur.