

Tableau d'évaluation pour mon circuit :


Compétences	Niveau (Acquis ; non acquis ; en cours d'acquisition)
Les récepteurs fonctionnent	
Les fils ne se croisent pas, pas de nœuds	
Le circuit correspond au schéma (dipôles dans le même ordre)	

5. À faire pour la prochaine fois.

Ex 1 Déceler des erreurs de montage

Elodie s'apprête à réaliser le montage suivant.

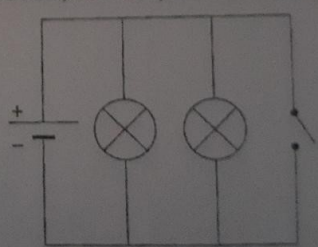- Quand l'interrupteur est ouvert, les lampes sont-elles éclairées ou éteintes ?
- Qu'observera Elodie en fermant l'interrupteur ?
- Ce montage est-il préjudiciable pour la pile ? Justifie ta réponse.



Ex 2 Identifier les boucles traversées par le courant

Examine les six montages schématisés ci-dessous et fais la liste des lampes qui sont traversées par le courant.

