

## Exercices îlots séance 1

Groupe : .....

**Coller cette feuille à la fin du cahier. Répondre aux exercices sur le cahier.**





### Exercice 1 :

1) schématiser un circuit qui corresponde au cahier des charges suivant : Un circuit en dérivation avec deux lampes et un moteur et deux interrupteurs où on peut éteindre une lampe ou le moteur. (1pt)

2) Réaliser le circuit. (1pt)
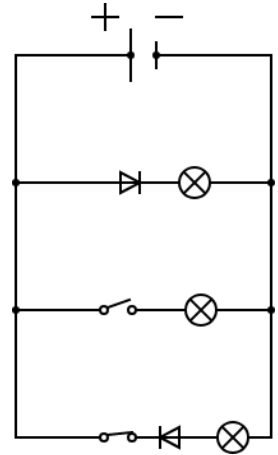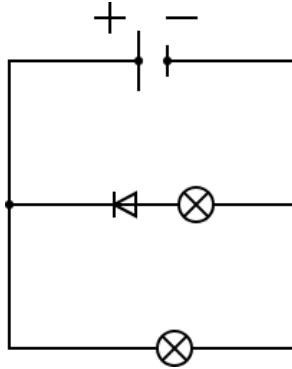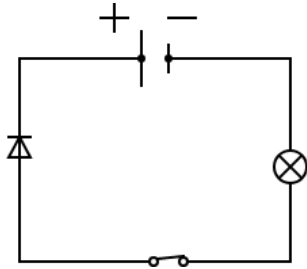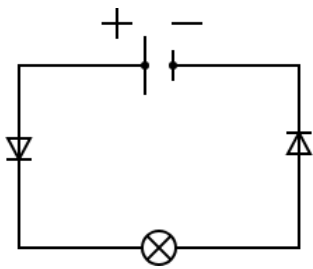
### Exercice 2 :

Les lampes sont elles allumées ? Justifier pour chaque circuit. (2pts)



## Exercices îlots séance 1

Groupe : .....

**Coller cette feuille à la fin du cahier. Répondre aux exercices sur le cahier.**

### Exercice 1 :

1) schématiser un circuit qui corresponde au cahier des charges suivant : Un circuit en dérivation avec deux lampes et un moteur et deux interrupteurs où on peut éteindre une lampe ou le moteur. (1pt)

2) Réaliser le circuit. (1pt)

### Exercice 2 :

Les lampes sont elles allumées ? Justifier pour chaque circuit. (2pts)

