

Évaluation expérimentale

8 points

Consignes : Réaliser chacun des circuits ci dessous puis appeler l’enseignant.

1 	2 	3 	4
5 	6 	7 	8

Matériel autorisé : Une pile, un moteur, un interrupteur, cinq lampes, dix fils, deux résistances, une Del.