





Act 5 : S'entraîner à schématiser

Objectif :

- S'entraîner à schématiser.

VOTRE MISSION TRAVAIL

Question 1 : Corrige les schémas suivants si c'est nécessaire.

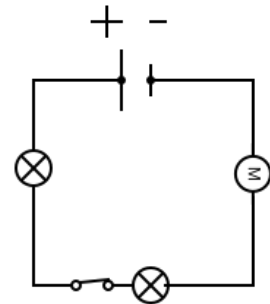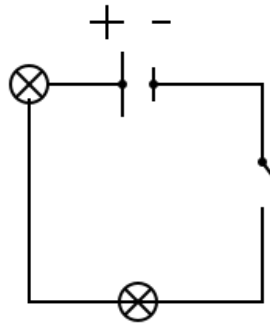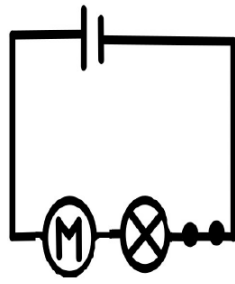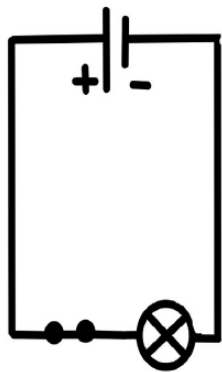

Question 2 : Réalise maintenant les circuits pour chaque schémas. (Tu auras besoin d'un générateur, d'un moteur, d'un lampe, d'un interrupteur et de 4 fils.)

Question 3 : L'enseignant.e réalise quelques circuits que tu schématise ci dessous ou à coté.