

Vos exercices:

Exercice 1 :


1) schématiser puis réaliser un circuit qui corresponde au cahier des charges suivant :

* Un circuit en dérivation avec trois lampes et deux interrupteurs où on peut éteindre une lampe ou toutes les lampes.


* Un circuit en dérivation avec trois lampes et deux interrupteurs où on peut éteindre deux lampes avec le premier interrupteur et une lampe avec l'autre.

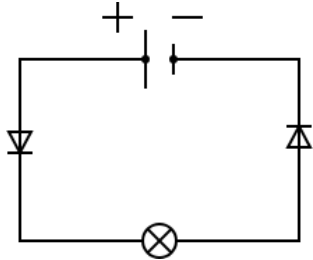Exercice 2 :


Les lampes sont elles allumées ? Justifier pour chaque circuit.




.....
.....
.....
.....
.....

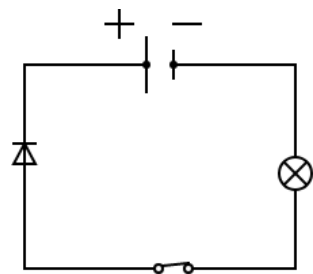

.....
.....
.....
.....
.....

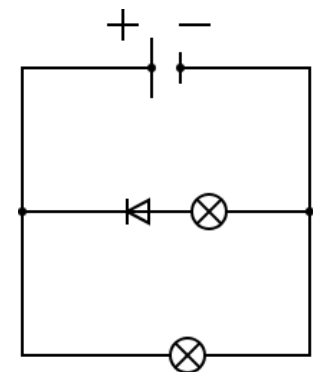

.....
.....
.....
.....
.....

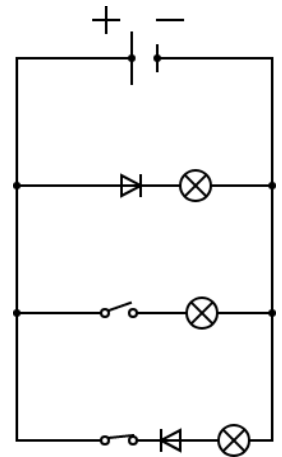

.....
.....
.....
.....
.....
.....