

# Act. 4 : Des schémas aux circuits.

## Objectif :

- Être capable de passer d'un schéma au circuit électrique qu'il représente.
- Être capable de passer d'un circuit au schéma électrique qu'il représente.

## Contexte :

### VOTRE MISSION TRAVAIL

#### Question 1 : Sur les dessins ci-dessous :

- (a) Rajoute les fils électriques pour réaliser les circuits électriques.
- (b) À côté, schématise les circuits (attention, la boucle du circuit doit former un rectangle).
- (c) Avec le matériel, réalise les circuits. Lorsque l'on construit un montage, il faut veiller à bien positionner les dipôles dans l'ordre donné par le schéma, et démêler les fils électriques de façon à visualiser la boucle.

Dessin	Schéma
	
	
	
	
	