

Devoir surveillé (Durée 40 min)**Consigne et généralité :**

Pas de panique ! Tout va bien se passer !

Tu peux te servir d'un brouillon.

Réponds aux exercices directement sur la feuille.

Si tu n'as plus de place écrit au dos.

Si tu ne comprends pas la consigne, lève la main

Exercice 1 : Des Conversions. (si besoin demande le tableau de conversion en coup de pouce!)

Convertit les valeurs suivantes :

1,23 A = mA



35 cA = A

189 mA = A

189 mA = cA

Exercice 3 : Quelques schémas.

Schématise les circuits suivants:

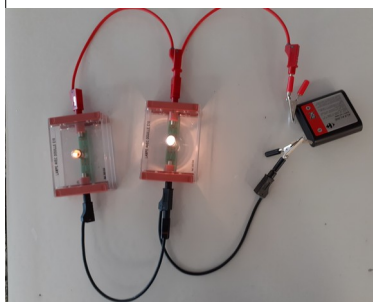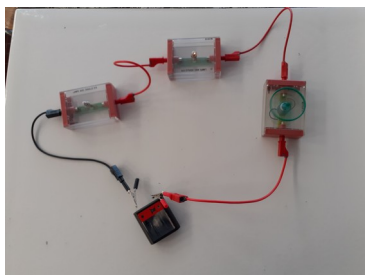


Exercice 2 : En série ou en dérivation ?

Pour chaque circuit entoure la bonne réponse :


Le circuit est en
série/dérivation :



Le circuit est en
série/dérivation :

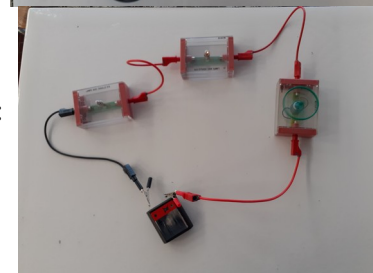

Le circuit est en
série/dérivation :

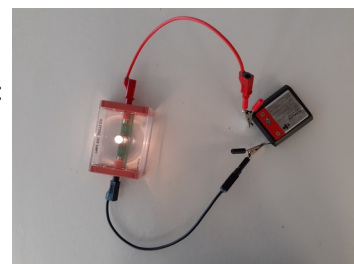

Le circuit est en
série/dérivation :

