





# Act 5 : S'entraîner à schématiser

## Objectif :

— S'entraîner à schématiser.

## VOTRE MISSION TRAVAIL

**Question 1 :** Corrige les schémas suivants si c'est nécessaire.

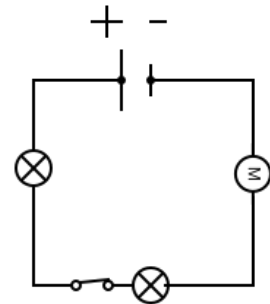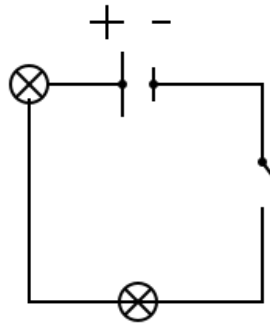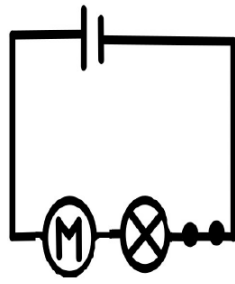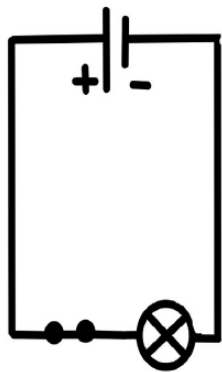

**Question 2 :** Réalise maintenant les circuits pour chaque schémas. (Tu auras besoin d'un générateur, d'un moteur, d'un lampe, d'un interrupteur et de 4 fils.)

**Question 3 :** L'enseignant.e réalise quelques circuits que tu schématise ci dessous ou à coté.