ce que le prof fait ce que les élèves font temps $0 \rightarrow 5$ arrivée en classe assure le silence sortent leurs affaires min Notre rituel interroge les élèves : -Qu'est-ce qu'on a fait ? -des schémas qui s'appellent comment ? normalisés 10 -Qu'est ce que ces symboles ? (lampes, diode) Rappel de cours ils décrivent plusieurs circuits, les éléments dedans sont associés comment? Dérivation série - et à la maison c'est comment ? Pourquoi ? -on dit que le pile c'est un composant quoi ? générateur, et la lampe ? On corrige le 3. et 5. On fait **l'expérience court circuit** pour le 5. !!!!!!! on introduit et la notion de **court circuit** (Quand il existe une boucle qui relie directement les deux bornes d'un dipôle, il est en court circuit) correction l'électricité va prendre le chemin le plus facile... pas de lampe allumé et vite plus de batterie. Transition: Expérience diode + on déduit/interroge le sens du courant On distribue l'activité, se met au travail puis au moment de la question Activité mesure .. À encadrer en rouge : 1) branchement : Du + vers le 10A on laisse le circuit ouvert avant de régler le calibre... 2) calibre le plus grand attention, le maximum qu'un calibre puisse mesurer c'est ce qui est Méthode de mesure marqué sinon il casse... exemple de balance pour {ques grammes en chimie, pèse personne, pèse container} 3) conversion en mA pour vérifier si on peut passer au calibre d'en dessous recommencer! Activité Ils reprennent en autonomie Le courant à un sens! En physique, on prends la convention qu'il se déplace de la borne plus vers la borne moins! L'intensité électrique se mesure en Ampère, elle mesure le « débit électrique », le courant. On la mesure en plaçant un ampèremètre en série sur la branche du circuit d'intérêt. Bilan L'électricité est dangereuse, il est donc très important de respecter certaine mesure de sécurité (ne jamais manipuler sans adulte pour l'instant) Quand les deux bornes d'un dipôle sont connectés directement (uniquement par des fils sans passer par d'autres dipôle) on dit qu'il est en court circuit! Agenda Même livre? 3p249

Si il reste du temps, circuit en dérivation avec mesure de chaque branche !!!! retrouver loi nœuds