


Act 5 : S'entraîner à schématiser

Objectif :


— S'entraîner à schématiser.

VOTRE MISSION TRAVAIL

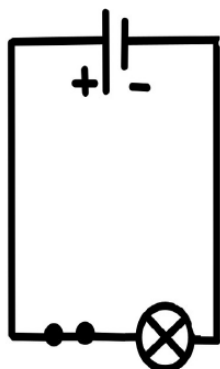
Question 1 : Corrige les schémas suivants si c'est nécessaire.




(a)

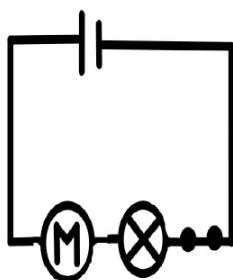

(b)

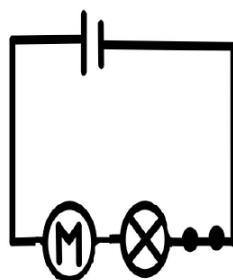

(c)

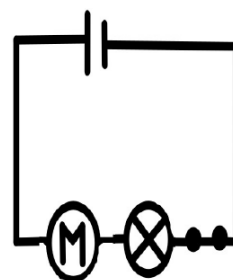

(d)

Question 2 : Réalise maintenant les circuits pour chaque schémas. (Tu auras besoin d'un générateur, d'un moteur, d'une lampe, d'un interrupteur et de 4 fils.)

Question 3 : L'enseignant.e réalise quelques circuits que tu schématise ci dessous ou à côté.