
Chapitre 2, vos exercices d'entraînement :

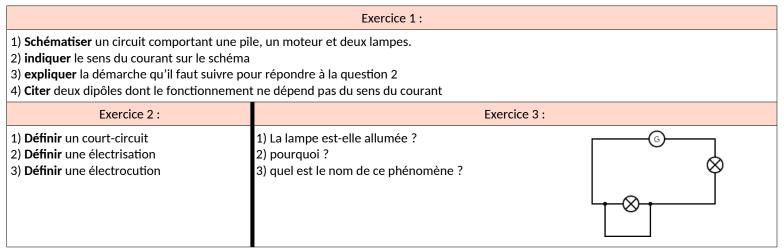1) Schématiser un circuit comportant une pile, un moteur et deux lampes. 2) indiquer le sens du courant sur le schéma 3) expliquer la démarche qu'il faut suivre pour répondre à la question 2 4) Citer deux dipôles dont le fonctionnement ne dépend pas du sens du courant Exercice 2: Exercice 3: 1) **Définir** un court-circuit 1) La lampe est-elle allumée? 2) Définir une électrisation 2) pourquoi? 3) Définir une électrocution 3) quel est le nom de ce phénomène?

Chapitre 2, vos exercices d'entraînement :



Chapitre 2, vos exercices d'entraînement :

