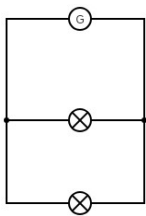


Fiche d'exercices


Vos exercices d'entraînement :

Exercice 1 : Ces circuits sont-ils en série ou en dérivation ? **Justifier.**




.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....

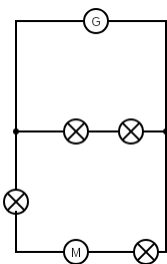


.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....

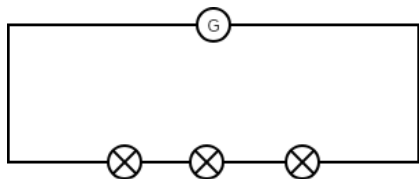


.....
.....
.....
.....
.....

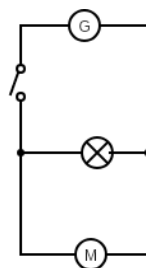Exercice 2 : La lampe est-elle allumée ? **Justifier.**




.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....

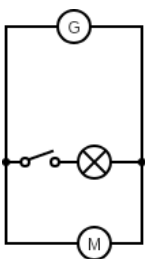

.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....

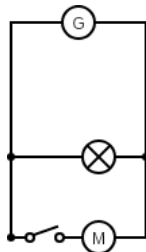

.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....

Exercice 3 : Sachant que toutes les lampes sont identiques, dans quel circuit, l'éclat des lampes est-il le plus important ?

