

Nom :                      prénom :                      classe :

1) Donner le nom :

- d'un générateur
- d'un récepteur
- d'un connecteur

2) Quel condition doit être vérifié pour qu'on ait un circuit électrique

3) Quel est le nom des plaques de métal qui sortent d'une pile plate ?

4) Qu'est-ce qu'un dipôle ?