

## Vos exercices d'entraînement :

Exercice 4 : Schématise un circuit qui réponde au cahier des charges suivant :

Tu disposes de 3 lampes, 2 interrupteur et des fils.  
Quand le premier interrupteur est ouvert, aucun dipôle ne fonctionne.  
Quand le deuxième interrupteur est ouvert, deux lampes sont allumées, la troisième est éteinte.

## Vos exercices d'entraînement :

Exercice 4 : Schématise un circuit qui réponde au cahier des charges suivant :

Tu disposes de 3 lampes, 2 interrupteur et des fils.  
Quand le premier interrupteur est ouvert, aucun dipôle ne fonctionne.  
Quand le deuxième interrupteur est ouvert, deux lampes sont allumées, la troisième est éteinte.

## Vos exercices d'entraînement :

Exercice 4 : Schématise un circuit qui réponde au cahier des charges suivant :

Tu disposes de 3 lampes, 2 interrupteur et des fils.  
Quand le premier interrupteur est ouvert, aucun dipôle ne fonctionne.  
Quand le deuxième interrupteur est ouvert, deux lampes sont allumées, la troisième est éteinte.